



AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™



Obrázek může být reprezentace.
Podrobnosti o produktu viz specifikace.

AD8311ACBZ-P7

Part Number: **AD8311ACBZ-P7**
 Popis výrobku: IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 6WLCSP
 Stav RoHs: Bez olova / V souladu RoHS
 Datasheety: [AD8311ACBZ-P7.pdf](#)

Výrobce / značka: ADI (Analog Devices, Inc.)
 Odeslat z: Hong Kong
 Cesta zásilky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ODESLAT DOTAZ](#)

Detaily produktu

Part Number	AD8311ACBZ-P7	Výrobce	ADI (Analog Devices, Inc.)
Popis	IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 6WLCSP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Datový list	AD8311ACBZ-P7.pdf		
Dodavatel zařízení Package	6-WLCSP (1.45x0.95)	Série	-
RF Type	GSM	Obal	Cut Tape (CT)
Paket / krabice	6-WFBGA, WLCSP	Ostatní jména	AD8311ACBZ-P7CT
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	1 (Unlimited)	Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Frekvence	2.5GHz	Funkce	-
Detailní popis	RF Power Controller IC GSM 2.5GHz 6-WLCSP (1.45x0.95)	Číslo základní části	AD8311

Související produkty

<p>AD8313ARM-REEL7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Stažení: AD8313ARM-REEL7.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8310ARMZ-REEL7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC AMP LOGARITHMIC 8MSOP Stažení: AD8310ARMZ-REEL7.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8310ARM-REEL7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC LOGARITHMIC AMP 8-MSOP Stažení: AD8310ARM-REEL7.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8313ARM-REEL Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Stažení: AD8313ARM-REEL.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8313ARM Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Stažení: AD8313ARM.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8313-EVALZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: BOARD EVAL FOR AD8313 Stažení: AD8313-EVALZ.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8312-EVALZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: BOARD EVAL FOR AD8312 Stažení: AD8312-EVALZ.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8310-EVALZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: BOARD EVAL FOR AD8310 Stažení: AD8310-EVALZ.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>AD830JRZ-RL Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Stažení: AD830JRZ-RL.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8310ARMZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP Stažení: AD8310ARMZ.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8312ACBZ-P7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC RF DETECT 50MHZ-3.5GHZ 6CSP Stažení: AD8312ACBZ-P7.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8310ARM Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP Stažení: AD8310ARM.pdf</p> <p>RFQ</p>

Související značky

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7
 Cena AD8311ACBZ-P7
 Datasheet PDF AD8311ACBZ-P7
 Sklad AD8311ACBZ-P7
 ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7
 ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7
 Analog Devices Inc. AD8311ACBZ-P7

Distributor AD8311ACBZ-P7
 Obrázky AD8311ACBZ-P7
 AD8311ACBZ-P7 Stáhnout datový list
 Koupit AD8311ACBZ-P7
 ADI (Analog Devices, Inc.) Dodavatel
 AD AD8311ACBZ-P7
 Analog Devices, Inc. AD8311ACBZ-P7

Dodavatel AD8311ACBZ-P7
 Obrázek AD8311ACBZ-P7
 Datový list AD8311ACBZ-P7
 Koupit ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7
 Distributor ADI (Analog Devices, Inc.)
 ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7